

• 传递函数


$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{N(\omega)}{D(\omega)}$$

• 分贝表示法

$$G_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1} = 20 \log_{10} \frac{I_2}{I_1}$$

• 伯德图


伯德图是传递函数的模 (dB) 与相位 (°) 关于频率的对数曲线图。

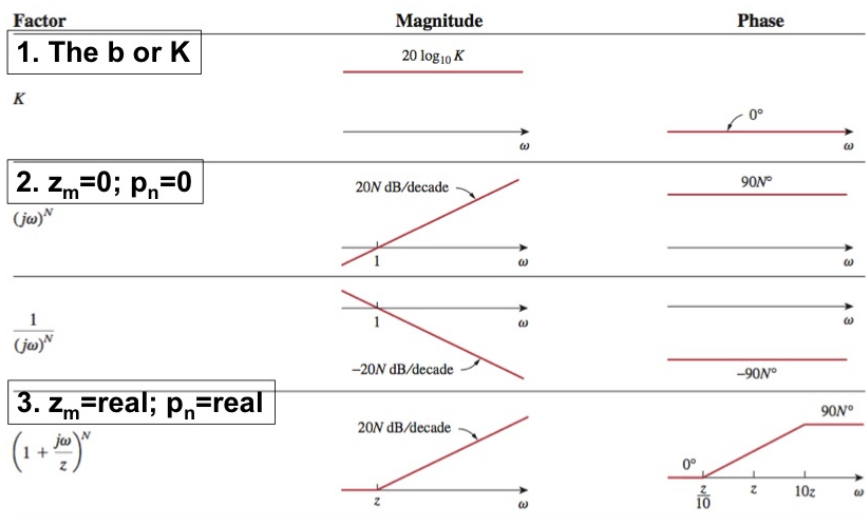

$$k > 0 \quad \phi = 0^\circ$$

$$k < 0 \quad \phi = 180^\circ$$

45

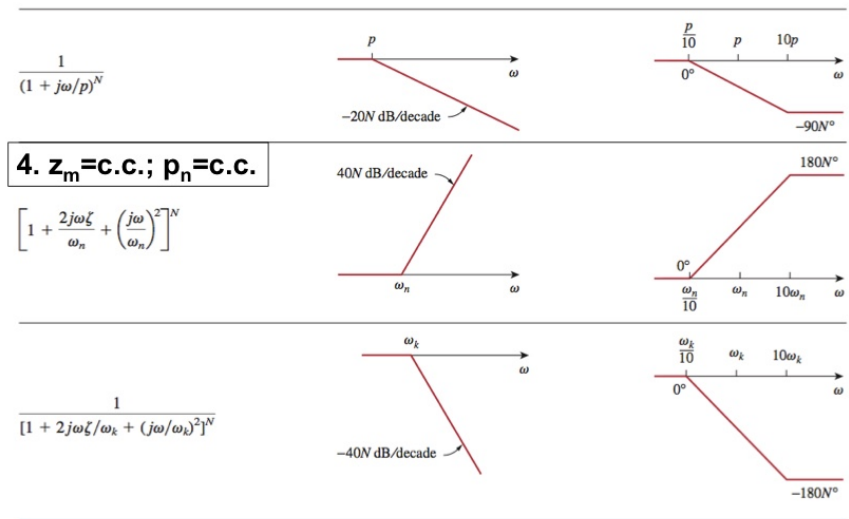

46

• 串联谐振电路

谐振是RLC电路中容性电抗与感性电抗大小相等时呈现的一种状态. 此时该电路呈现出纯电阻的阻抗性质.

$$Z = H(\omega) = \frac{V_s}{I} = R + j\omega L + \frac{1}{j\omega C} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

谐振时:  $\text{Im}(Z) = \omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$ . 此  $\omega_0$  称谐振频率.  $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$ .  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$\text{又 } \omega_0 = 2\pi f_0. \therefore f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

resonant frequency

谐振性质: ①  $Z = R$

② 电压  $V_s$  与电流  $I$  同相. 功率因数为 1.

③  $H(\omega) = Z(\omega)$  幅度最小

④ 电感器两端电压与电容器两端电压比电源电压高得多.

$$|V_L| = \frac{V_m}{R} \omega_0 L = Q V_m, \quad |V_C| = \frac{V_m}{R} \frac{1}{\omega_0 C} = Q V_m \quad Q: \text{品质因数}$$

$$\text{电流幅度的频率响应 } I = |I| = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}}$$

$$\omega = \omega_1, \omega_2 \quad \text{电路消耗功率是最大功率的一半} \quad P(\omega_1) = P(\omega_2) = \frac{(V_m/\sqrt{2})^2}{2R} = \frac{V_m^2}{4R}$$

$$I = V_m/R \quad P(\omega_0) = \frac{V_m^2}{2R} \quad \text{max.}$$

$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}$$

带宽  $B = \omega_2 - \omega_1$  half-power bandwidth

$$Q = \frac{2\pi \frac{1}{2} L I^2}{\frac{1}{2} I^2 R (1/f_0)} = \frac{2\pi f_0 L}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C R} \quad \text{quality factor}$$

$$B = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q} = \omega_0^2 C R$$

$Q \geq 10$  称高Q值电路 可近似为  $\omega_1 \approx \omega_0 - \frac{B}{2}$ ,  $\omega_2 \approx \omega_0 + \frac{B}{2}$

## • 并联谐振电路

$$Y = H(\omega) = \frac{I}{V} = \frac{1}{R} + j\omega C + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$B = \omega_2 - \omega_1 = \frac{1}{RC}, \quad Q = \frac{\omega_0}{B} = \omega_0 R C = \frac{R}{\omega_0 L} \quad \omega = \pm \frac{1}{2RC} + \sqrt{\left(\frac{1}{2RC}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

特性

串联电路

并联电路

谐振频率  $\omega_0$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

频带宽度  $B$

$$\frac{\omega_0}{Q}$$

$$\frac{\omega_0}{Q}$$

$Q \geq 10$  时  $\omega_1, \omega_2$

$$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$$

$$\omega_0 \pm \frac{B}{2}$$

品质因数  $Q$

$$\frac{\omega_0 L}{R} \text{ 或 } \frac{1}{\omega_0 RC}$$

$$\frac{R}{\omega_0 L} \text{ 或 } \omega_0 RC$$





半功率频率

$$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$$

$$\omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2Q}\right)^2} \pm \frac{\omega_0}{2Q}$$

## • 无源滤波器


滤波器是一个使期望频率的信号通过、同时阻止或衰退其他频率信号的电路

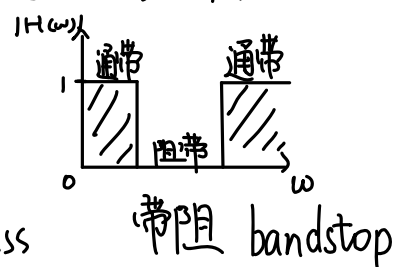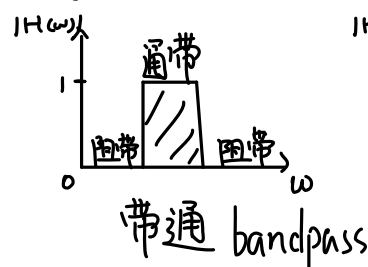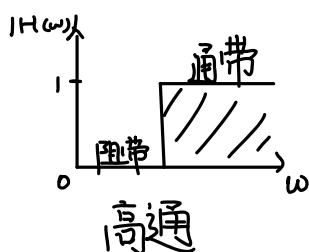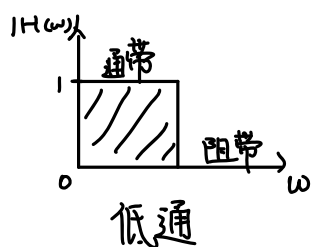

滤波器类型	$H(0)$	$H(\infty)$	$H(\omega)$ 或 $H(\omega_0)$
低通	1	0	$1/\sqrt{2}$
高通	0	1	$1/\sqrt{2}$
带通	0	0	1
带阻	1	1	0


### 1) 低通滤波器

RC电路输出取自电容器两端电压

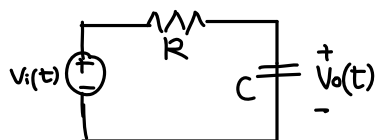


截止频率  $\omega_c = \frac{1}{RC}$   
R允许从直流到  $\omega_c$ .

### 2) 高通滤波器

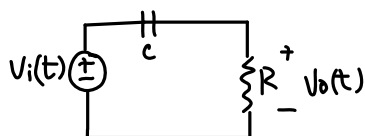

截止频率  $\omega_c = \frac{1}{RC}$   
R允许从高于  $\omega_c$  频率通过.


### 3) 带通滤波器

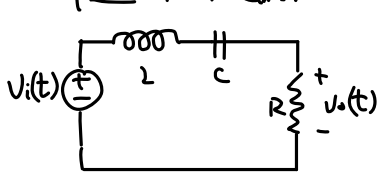

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

允许  $\omega_1 < \omega < \omega_2$  通过

#### 4) 带阻滤波器

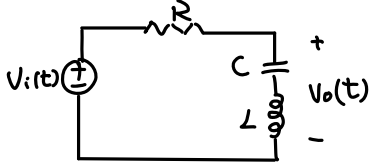

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

抑制或消除在  $\omega_1 < \omega < \omega_2$  所有频率信号.

### • 有源滤波器.


#### 1) 一阶低通滤波器.

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

$$Z_i = R, Z_f = \frac{R_f}{1 + j\omega C_f R_f}$$

$$\therefore H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_f R_f}$$
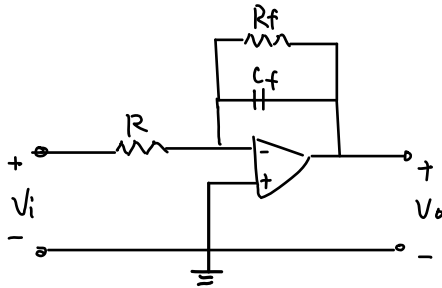
$$\text{转折频率 } \omega_c = \frac{1}{R_f C_f}$$




#### 2) 一阶高通滤波器

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}$$

$$Z_i = R_i + 1/j\omega C_i, Z_f = R_f$$
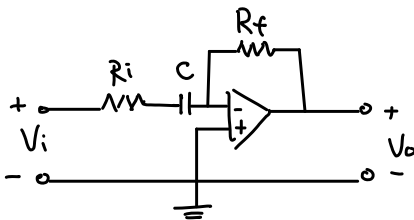
$$\therefore H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i + 1/j\omega C_i} = -\frac{j\omega C_i R_f}{1 + j\omega C_i R_i} \quad \omega_c = \frac{1}{R_i C_i}$$



#### 3) 带通滤波器.

$V_i \rightarrow$  低通  $\rightarrow$  高通  $\rightarrow$  反相器  $\rightarrow V_o$ .  
           设  $\omega_2$         设  $\omega_1$         增益

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = \left( -\frac{1}{1 + j\omega C_1 R} \right) \left( -\frac{j\omega C_2 R}{1 + j\omega C_2 R} \right) \left( -\frac{R_f}{R_i} \right)$$

$$= -\frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C_1 R} \cdot \frac{j\omega C_2 R}{1 + j\omega C_2 R}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{RC_1}, \quad \omega_1 = \frac{1}{RC_2}$$


$$\omega_0 = \sqrt{\omega_1 \omega_2}, \quad B = \omega_2 - \omega_1, \quad Q = \frac{\omega_0}{B}$$

代为标准形式  $H(\omega) = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega/\omega_1}{(1+j\omega/\omega_1)(1+j\omega/\omega_2)} = -\frac{R_f}{R_i} \frac{j\omega\omega_2}{(\omega_1+j\omega)(\omega_2+j\omega)}$

$$|H(\omega)| = \frac{R_f}{R_i} \frac{\omega_2}{\omega_1 + \omega_2}$$

$$K = \frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_1 + \omega_2}$$

4) 带阻滤波器

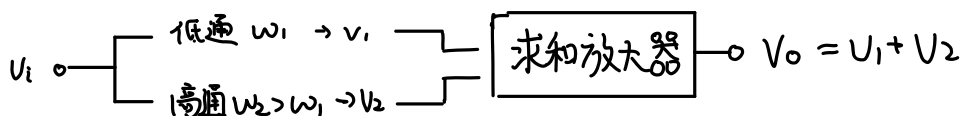

$$H(\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_i} \left( -\frac{1}{1+j\omega C_1 R} - \frac{j\omega C_2 R}{1+j\omega C_2 R} \right)$$

$$= \frac{R_f}{R_i} \left( \frac{1}{1+j\omega/\omega_2} + \frac{j\omega/\omega_2}{1+j\omega/\omega_1} \right)$$

$$= \frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{(1+j2\omega/\omega_1 + (j\omega)^2/\omega_1\omega_2)}{(1+j\omega/\omega_2)(1+j\omega/\omega_1)}$$

$$K = \frac{R_f}{R_i}$$

$$H(\omega_0) = \frac{R_f}{R_i} \cdot \frac{2\omega_1}{\omega_1 + \omega_2}$$