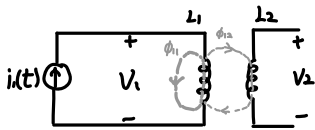


互感


$$U = N \frac{d\phi}{dt} = N \frac{d\phi}{di} \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt} \quad L = N \frac{d\phi}{di} \quad \text{自感}$$



$$\phi_1 = \phi_{11} + \phi_{12}$$

$$\text{线圈1感应电压 } V_1 = N_1 \frac{d\phi_1}{dt} = L_1 \frac{di_1}{dt}$$
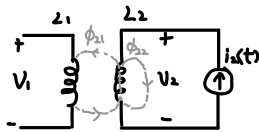
$$\dots \quad V_2 = N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt} = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1} \frac{di_1}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt}$$







$$V_2 = N_2 \frac{d\phi_2}{dt} = L_2 \frac{di_2}{dt}$$

$$V_1 = N_1 \frac{d\phi_{21}}{dt} = M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$\text{可证 } M_{12} = M_{21}$$

互感是指一个电感器在与其相邻的电感器两端感应出电压的能力。亨利(H)

判断互感电压极性：

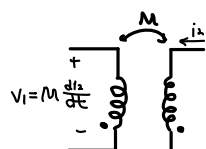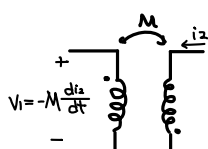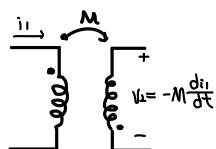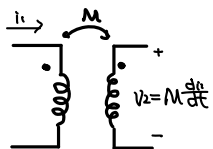


· 称参考极性。电流从·流入，感应V与另·的+、-相同

电流从·流出，感应V与另·的+、-相反

· 串联耦合线圈同名端规则。总电感量 $L = L_1 + L_2 + 2M$ (同向串联连接)

$L = L_1 + L_2 - 2M$ (反向串联连接)

· 分析互感电路 KVL

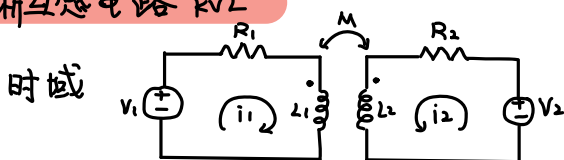

$$V_1 = i_1 R_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$


$$V_2 = i_2 R_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$

频域

$$V_1 = (R_1 + j\omega L_1) I_1 + j\omega M I_2$$

$$V_2 = (R_2 + j\omega L_2) I_2 + j\omega M I_1$$

频域

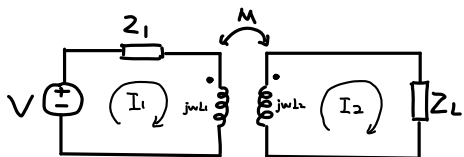

$$\text{对1: } V = (Z_1 + j\omega L_1) I_1 - j\omega M I_2$$

$$\text{对2: } 0 = -j\omega M I_1 + (Z_L + j\omega L_2) I_2$$

· 耦合电路中的能量

电路中储存的瞬时能量 $w = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2$

换回时域 i.

两电流均从线圈的同名端流入或流出时，互感取正，否则取负。

耦合系数 (coefficient of coupling) $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad 0 \leq k \leq 1, \quad 0 \leq M \leq \sqrt{L_1 L_2}$


$k=1$ 完全耦合 perfectly coupled

$k < 0.5$ 松散耦合 loosely coupled

$k > 0.5$ 圈紧耦合 tightly coupled

• 线性变压器

变压器一般由两个(或多个)磁耦合线圈组成的四端器件


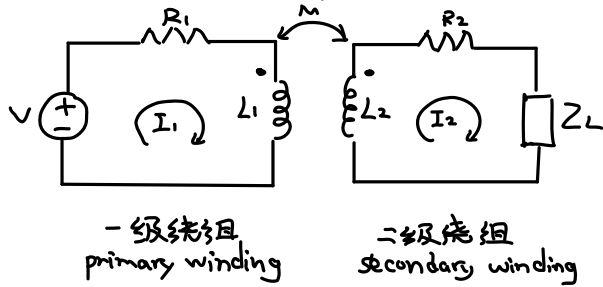


$$V = (R_1 + j\omega L_1)I_1 - j\omega M I_2$$

$$0 = -j\omega M I_1 + (R_2 + j\omega L_2 + Z_L)I_2$$

$$Z_{in} = \frac{V}{I_1} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{R_2 + j\omega L_2 + Z_L}$$


可用没有互感的T形或π形等效电路取代此线性变压器

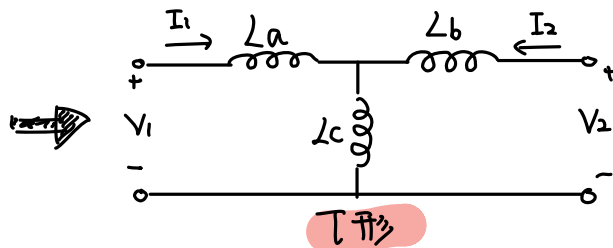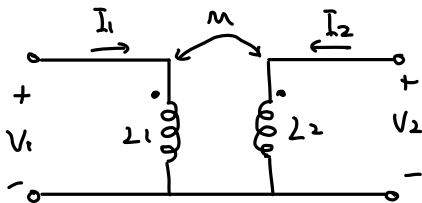

$$L_a = L_1 - M$$

$$L_b = L_2 - M$$

$$L_c = M$$

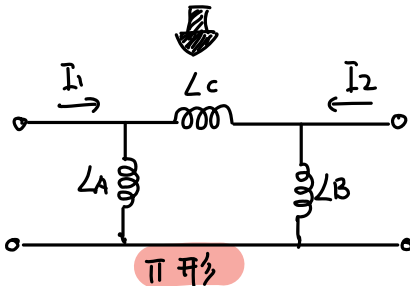


$$L_a = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2 - M}$$

$$L_b = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 - M}$$

$$L_c = \frac{L_1 L_2 - M^2}{M}$$

?? 作也无.

• 理想变压器

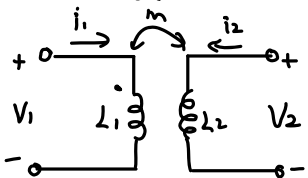

$$V_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 \rightarrow I_1 = (V_1 - j\omega M I_2) / j\omega L_1$$

$$V_2 = j\omega L_2 I_2 + j\omega M I_1 \leftarrow = n V_1 \text{ (完全耦合)}$$

$$n = \sqrt{L_2 / L_1} \text{ 匝数比.}$$

理想变压器:

① $L_1, L_2, M \rightarrow \infty$. n 不变

② $k=1$.

③ 一次绕组与二次绕组无损耗 ($R_1=0=R_2$)

性质:



$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1} = n.$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{V_2}{V_1} = n.$$

$n > 1$ 升压变压器

$n < 1$ 降压变压器

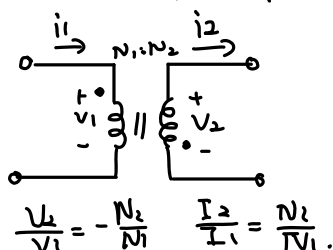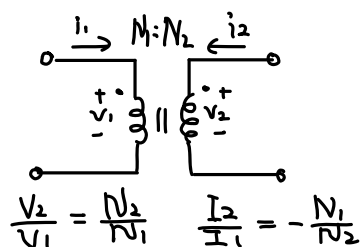- 规则: 若同名端 V_1 与 V_2 均正或均负, 式中是 $+n$. 否则 $-n$
若 I_1 与 I_2 均进入或流出同名端, 式中是 $-n$. 否则 $+n$





$$\therefore V_1 = \frac{V_2}{n}.$$

$$I_1 = n I_2.$$

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1}{n^2} \frac{V_2}{I_2} = \frac{Z_L}{n^2}$$

求理想变压器等效电路


做题!

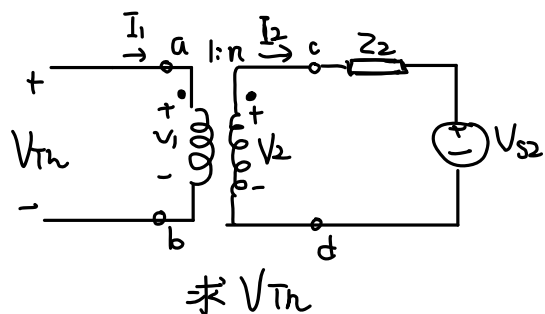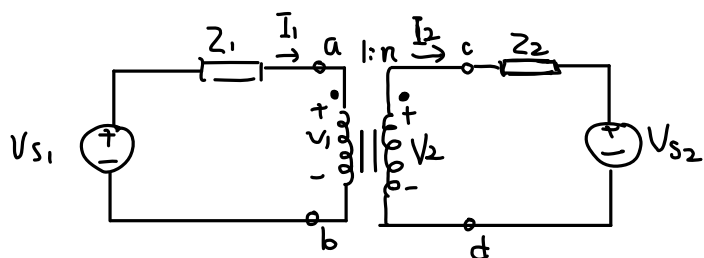

$$a, b \text{ 开路, } I_1 = 0 = I_2.$$

$$V_2 = V_{S2}.$$
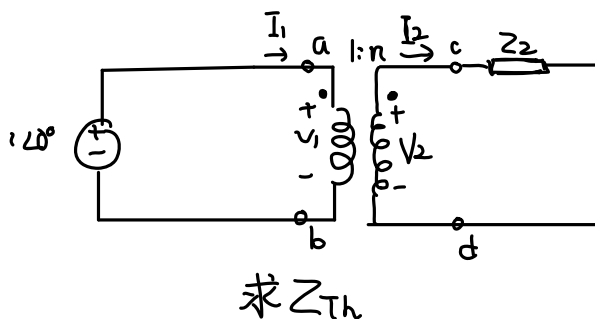
$$V_{Th} = V_1 = \frac{V_2}{n} = \frac{V_{S2}}{n}$$



$$Z_{Th} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{V_2/n}{n I_2} = \frac{Z_2}{n^2}$$


将二次电路映射到一次侧 消去变压器规则: 二次阻抗除以 n^2 , 二次电压除以 n , 且二次电流乘以 n .

将一次电路映射到二次侧 消去变压器规则: 一次阻抗乘以 n^2 , 一次电压

乘以 n ，且一次电流除以 n 。


理想自耦变压器

自耦变压器是一次侧与二次侧为同一绕组的变压器

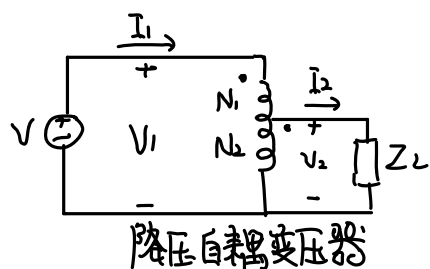

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_2}$$
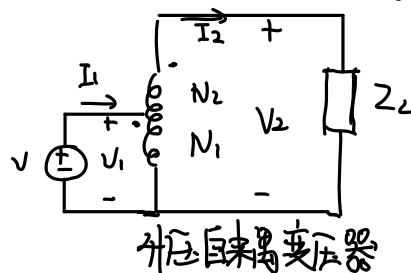
$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1 + N_2}$$



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_1 + N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_1 + N_2}{N_1}$$

学的不好。

$$(2 + 6j)I_1 + jI_2 = 24.$$

$$jI_1 + (2 + 3j)I_2 = 0.$$

$$(2 + 6j)I_1 + (18 + 14j)I_2 = 0.$$

$$(18 + 13j)I_2 = -24.$$