

· 电容: 一个电容包括两个导电板, 中间由电介质隔开 利用电场储存能量

$$q = C v \quad C \text{ 为电容常数, 单位法拉 (F)} \quad 1F = 1C/V$$

电路中看作断路

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad \epsilon \text{ 为介质的介电常数.}$$

$$v_i > 0 \text{ 电容充电} \quad v_i < 0 \text{ 电容放电}$$

$$i = C \frac{dv}{dt}$$

$$v(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\tau) d\tau + v(t_0) \quad v(t_0) = \frac{q(t_0)}{C} \text{ 是 } t_0 \text{ 时刻作用在电容上的电压值}$$

$$p = v_i = C v \frac{dv}{dt} \text{ 瞬时功率}$$

$$w = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau = C \int_{-\infty}^t v \frac{dv}{d\tau} d\tau = C \int_{v(-\infty)}^{v(t)} v dv = \frac{1}{2} C v^2 \Big|_{v(-\infty)}^{v(t)}$$

$$t = -\infty \text{ 时, } v(-\infty) = 0 \quad \therefore w = \frac{1}{2} C v^2 = \frac{q^2}{2C}$$

· N个并联电容的等效电容是各个电容的和.

N个串联电容的等效电容是各个电容的倒数和的倒数.

· 电感: 电感由导线绕成的线圈组成 利用磁场储存能量

$$v = L \frac{di}{dt} \quad L \text{ 感应系数, 单位亨利 H}$$

电路中看作短路

$$L = \frac{N^2 \mu A}{l} \quad \mu \text{ 磁芯的磁导率}$$

$$di = \frac{1}{L} v dt$$

$$i = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau + i(t_0)$$

$$p = v_i = (L \frac{di}{dt}) i$$


$$w = L \int_{-\infty}^t \frac{di}{d\tau} i d\tau = L \int_{-\infty}^t i di = \frac{1}{2} L i^2(t) - \frac{1}{2} L i^2(-\infty) = \frac{1}{2} L i^2$$

· N个并联电感的等效电感系数是各电感的倒数和的倒数


N个串联电感的等效电感系数是各电感的感应系数之和

应用:


integrator 积分器

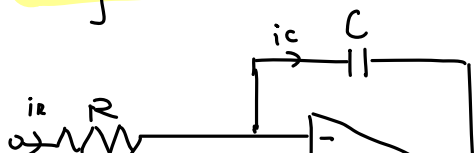
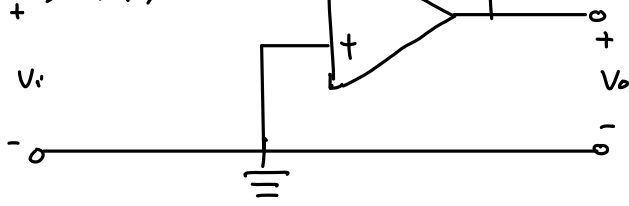
$$v_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_i dt + v_o(0)$$



differentiator 微分器

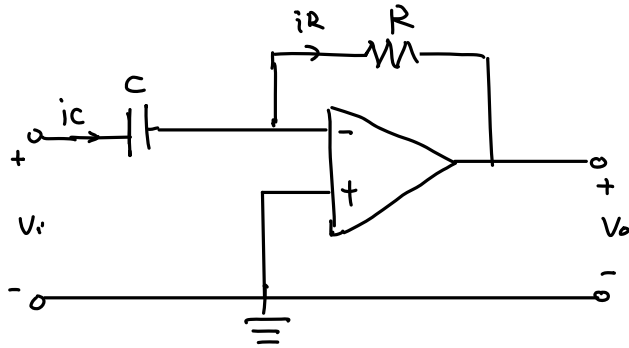

$$V_o = -RC \frac{dV_i}{dt}$$

• 加法放大器 Summing amplifier

将多个输入合并, 在输出端产生这些输入加权和的运放,

$$V_o = -\left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3\right)$$

