

## 无源RC电路

$$v(0) = V_0, \text{ 已被储存能量 } w(0) = \frac{1}{2} C V_0^2$$


$$i_C + i_R = 0, i_C = C dv/dt$$

$$\Rightarrow C \frac{dv}{dt} + \frac{v}{R} = 0 \Rightarrow v(t) = V_0 e^{-t/RC}$$

$$\text{令 } \tau = RC, v(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$i_R(t) = \frac{V_0}{R} e^{-t/\tau}$$
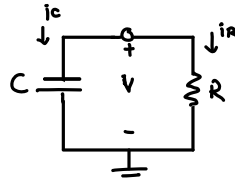
$$P(t) = V i_R = \frac{V_0^2}{R} e^{-2t/\tau}, w_R(t) = \frac{1}{2} C V_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$



## 无源RL电路

$$i(0) = I_0, \text{ 储存能量 } w(0) = \frac{1}{2} L I_0^2$$


$$v_L + v_R = 0, v_L = L \frac{di}{dt}$$

$$\Rightarrow L \frac{di}{dt} + R i = 0 \Rightarrow i(t) = I_0 e^{-Rt/L}$$

$$\text{令 } \tau = L/R, i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$$

$$v_R(t) = i R = I_0 R e^{-t/\tau}$$
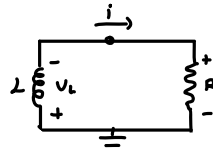
$$P = I_0^2 R e^{-2t/\tau}, w_R(t) = \frac{1}{2} L I_0^2 (1 - e^{-2t/\tau})$$



## 奇异函数

• 单位阶跃函数  $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t > 0 \end{cases}$

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 0, & t < t_0 \\ 1, & t > t_0 \end{cases}$$

• 单位冲激函数  $\delta(t) = \frac{d}{dt} u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ \text{未定义}, & t = 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases}$

单位冲激可被视为电路中施加或得到的尖峰，是一个持续时间非常短的脉冲单位面积。

$$\int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1$$

冲激函数单位面积被称为冲激函数的强度。当一个冲激函数强度大于单位冲激函数时，


它的面积等同于它的强度。

• 单位斜坡函数  $r(t) = \int_{-\infty}^t u(\lambda) d\lambda = tu(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & t \geq 0 \end{cases}$

关系,  $s(t) = \frac{du(t)}{dt}$ ,  $u(t) = \frac{dr(t)}{dt}$   
 $u(t) = \int_{-\infty}^t s(\lambda) d\lambda$ ,  $r(t) = \int_{-\infty}^t u(\lambda) d\lambda$

## RC 电路的阶跃响应

电路的阶跃响应是电路受到阶跃函数激励时的行为, 激发它的可以是电压或电流源。

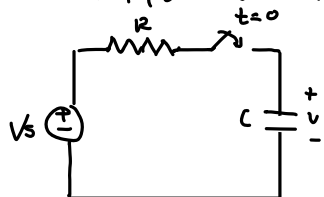

$$v(0^-) = v(0^+) = v_0.$$

$$C \frac{dv}{dt} + \frac{v - V_s u(t)}{R} = 0 \quad \text{即:} \quad \frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} u(t)$$

$$t > 0 \text{ 时: } \frac{dv}{dt} + \frac{v}{RC} = \frac{V_s}{RC} \Rightarrow v(t) = V_s + (v_0 - V_s) e^{-t/\tau}$$

$$\text{因此: } u(t) = V_s (1 - e^{-t/\tau}) u(t)$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} (1 - e^{-t/\tau}) u(t)$$

全响应 = 自由响应 + 强迫响应  
 (暂态能量) (独立源)

$$v = v_n + v_f = v_0 e^{-t/\tau} + V_s (1 - e^{-t/\tau})$$

全响应 = 暂态响应 + 稳态响应  
 (暂时部分) (永久部分)

$$v = v_t + v_{ss} = (v_0 - V_s) e^{-t/\tau} + V_s$$

$$\Rightarrow v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)] e^{-t/\tau}$$

## RL 电路的阶跃响应

$$i = i_t + i_{ss} = A e^{-t/\tau} + \frac{V_s}{R}$$


$$i(0^+) = i(0^-) = I_0. \quad t=0 \quad I_0 = A + \frac{V_s}{R}$$

$$i(t) = \frac{V_s}{R} + (I_0 - \frac{V_s}{R}) e^{-t/\tau}$$

$$v(t) = i(\infty) + [i(0) - i(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$v(t) = L \frac{di}{dt} = V_s e^{-t/\tau} u(t)$$

## First order Op Amp circuits

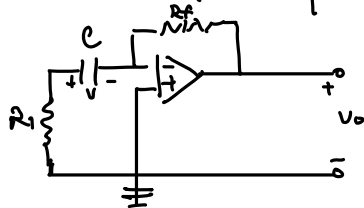

$$V(0) = 3V$$

$$R_f = 80k\Omega, R_1 = 20k\Omega$$


$$C = 5\mu F$$

$$(C \frac{dV}{dt}) R_1 + V = 0 \quad t > 0.$$

$$\tau = R_1 C = 20 \times 10^3 \times 5 \times 10^{-6} = 0.1s$$

$$V = V(0) e^{-t/\tau} = 3e^{-t/0.1} = 3e^{-10t} V$$
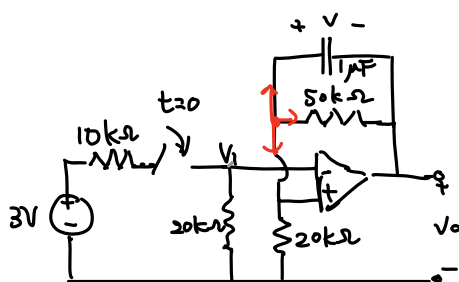
$$\begin{aligned} V_o &= (-C \frac{dV}{dt}) R_f \\ &= (-5 \times 10^{-6} \frac{d}{dt} (3e^{-10t})) \times 80 \times 10^3 \\ &= 12e^{-10t} V \end{aligned}$$



$$t < 0$$

$$V_1(t) = 0 \quad V_o(t) = 0 \quad V(t) = 0.$$

$$t > 0.$$


$$V_1(t) = 3 \times \frac{20}{10+20} = 2V.$$

$$(1 \times 10^{-6}) \frac{dV}{dt} + \frac{V}{5 \times 10^3} + \frac{2}{20 \times 10^3} = 0.$$

$$\Rightarrow V(t) = 5e^{-20t} - 5V$$

$$V_o(t) = -V(t) + 2 = 7 - 5e^{-20t} (V)$$

## Delay Circuit

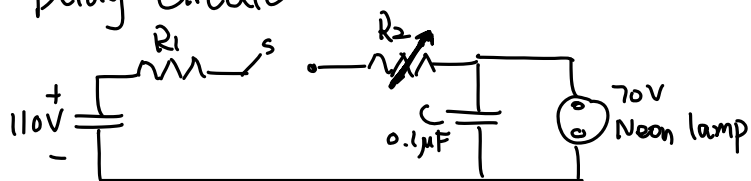

$$R_1 = 1.5M\Omega$$

$$R_2 = 2.5M\Omega.$$

How long for the lamp to glow for the first time after the switch is closed

$$V_c(0) = 0 \quad V_c(\infty) = 110 \quad \tau = (1.5 + 2.5) \times 10^6 \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.4s$$


$$V_c(t) = V_c(\infty) + [V_c(0^+) - V_c(\infty)] e^{-t/\tau}$$

$$t = \tau \ln \left( \frac{V_c(0^+) - V_c(\infty)}{V_c(t) - V_c(\infty)} \right) \approx 0.4046s.$$
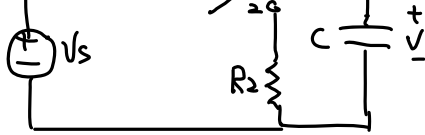
## Photoflash Unit



position 1. capacitor  $V \uparrow$  from 0 to  $V_s$



$I \downarrow$  from  $\frac{V_s}{R_1}$  peak to 0.


$$t_{\text{charge}} = 5R_1C$$

position 2. capacitor


$V \downarrow$  from  $V_s$  to 0.

$I \downarrow$  from  $\frac{V_s}{R_2}$  peak to 0.


$$t_{\text{discharge}} = 5R_2C$$

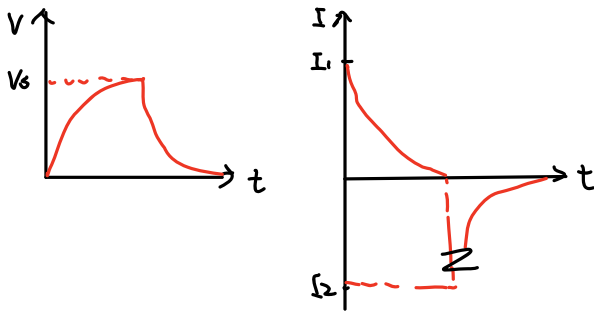

Relay Circuit 继电器

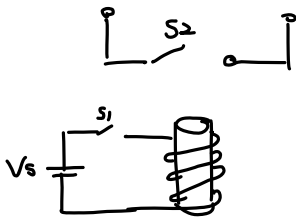

Automobile Ignition Circuit

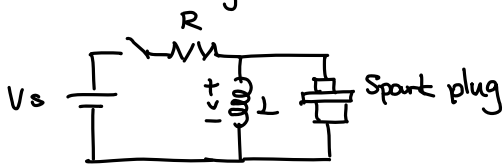

$R=4\Omega$   $L=6mH$   $V_s=12V$ .  $\Delta t$  for switch open  $1/ms$

$$i = V_s/R = 12/4 = 3A$$

$$W = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times 10^{-3} \times 3^2 = 0.027 J$$

$$V = L \frac{di}{dt} = 6 \times 10^{-3} \cdot \frac{3}{1 \times 10^{-6}} = 18 kV$$